

Aufgabe 1:

- a) Baue eine Schaltung aus elektrischer Quelle und Lampe auf.
- b) Baue einen Schalter ein.
- c) Ersetze die Lampe durch einen Summer und den Schalter durch einen Drucktaster.

Lösung a:

Lösung b:

Lösung c: