

Aufgabe 2:

Baue eine Schaltung aus einem Schalter und zwei Lampen auf.

- a) Die Lampen sollen in Reihe geschaltet sein.
- b) Die Lampen sollen parallel geschaltet sein.

Lösung a:

Lösung b: