

Aufgabe 4:

Baue eine Wechselschaltung aus zwei Schaltern und einer Lampe auf.
Mit dieser Art von Schaltung kann eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- oder ausgeschaltet werden.

Lösung: